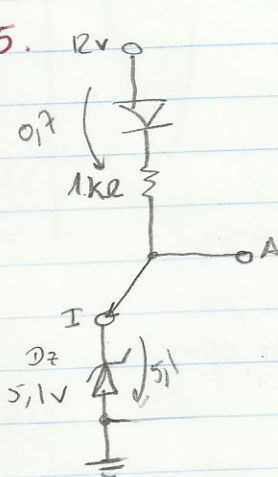



Possíveis dados para o teste
23/4 → 25/6

Díodo Zener a partir de uma certa tensão começa a conduzir, mesmo inversamente polarizado.

45.




$$I \rightarrow V_A \approx 5,1V$$

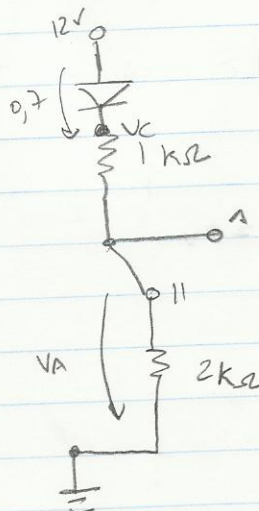

$$11 \rightarrow V_A \approx \frac{2k}{2k+1k} \times 11,3$$

$$V_A \approx 7,5V$$

46.

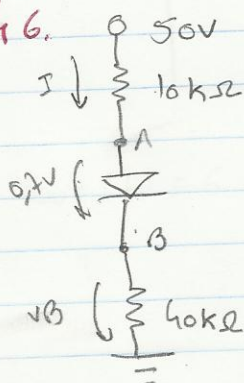

$$V_B = 40 \times I$$

$$-50 + 10kI + 0,7 + 40kI = 0$$

$$I \approx \frac{49,3}{50}$$


$$V_B \approx \frac{40}{50} \times 49,3 \approx 39,44$$

$$V_A \approx 39,44 + 0,7 \approx 40,14$$

Díodos ideais → quando polarizados directamente a queda de tensão é 0V.

47.

1.

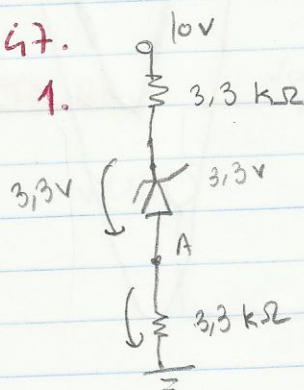


$$V_A \approx 3,3k \times I \approx 3,3 \times 1,015 \approx 3,35V$$

$$+10 + 3,3kI + 3,3 + 3,3kI = 0$$


$$I \approx \frac{6,7}{6,6} \approx 1,015mA$$

2.

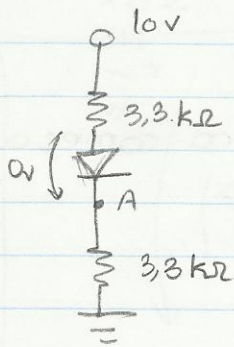


$$V_A \approx \frac{3,3}{3,3+3,3} \times 10 = 5V$$

3.

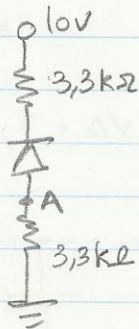

$$V_A \approx 0V$$



4.

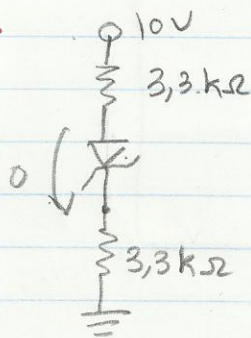


$$V_A \approx \frac{3,3}{3,3+3,3} \times 10 = 5V$$

OUTRAS APLICAÇÕES



60.

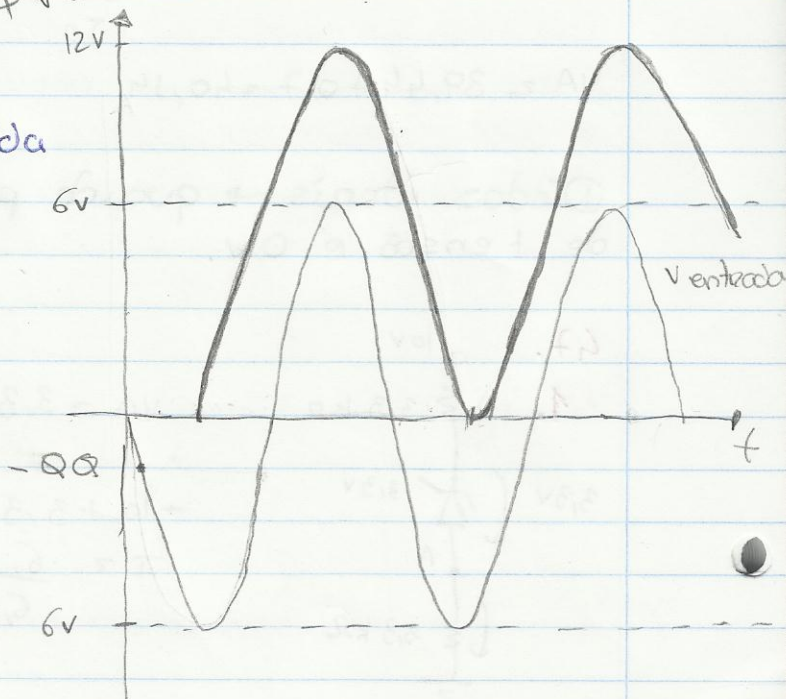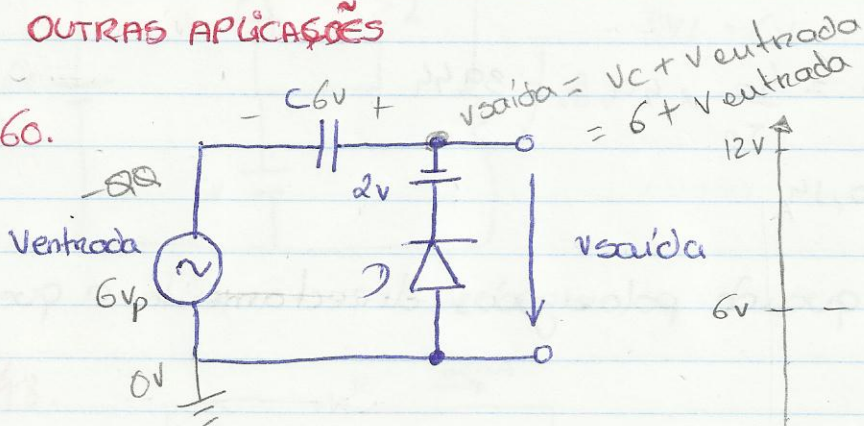

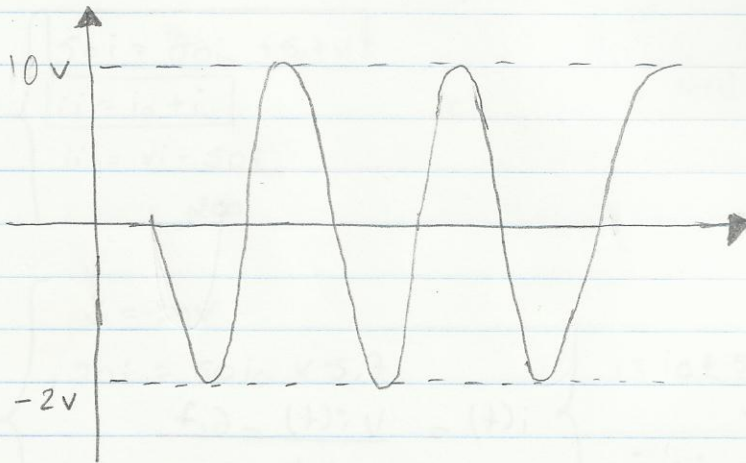

58.


(58.1)

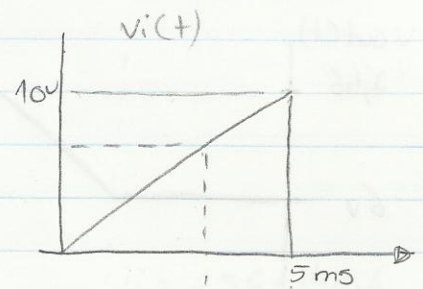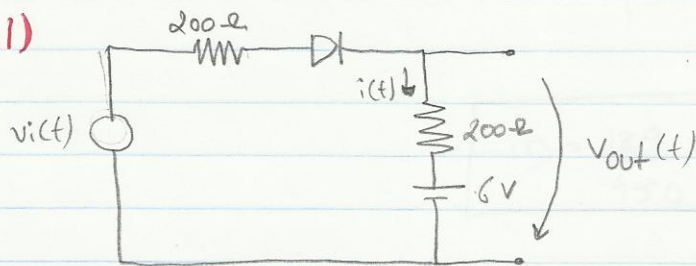


$$v_{out}(t) = 6 + 200 i(t)$$

$$i(t) = \frac{v_i(t) - 6}{400}$$


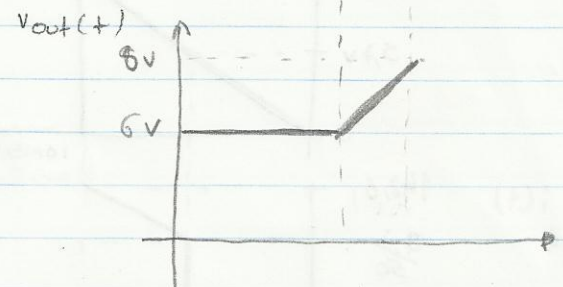
$$i_{max} = \frac{10 - 6}{400} = 10 \text{ mA}$$



(58.2)

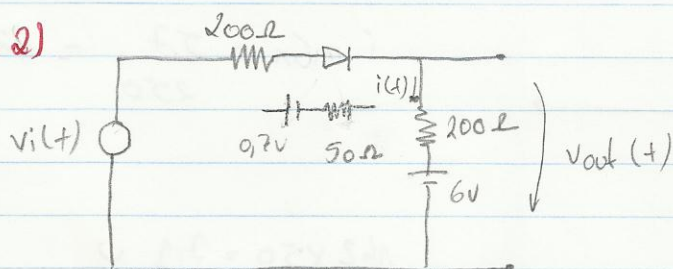


$$v_{out}(t) = 6 + 200 i(t)$$

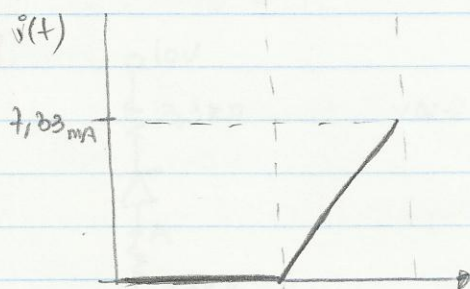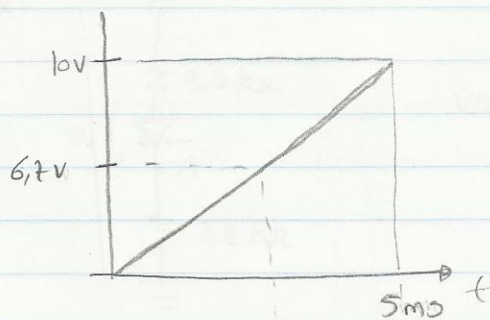



$$i(t) = \frac{v(t) - 6.7}{450}$$

$$i_{\max} = 7.33 \text{ mA}$$

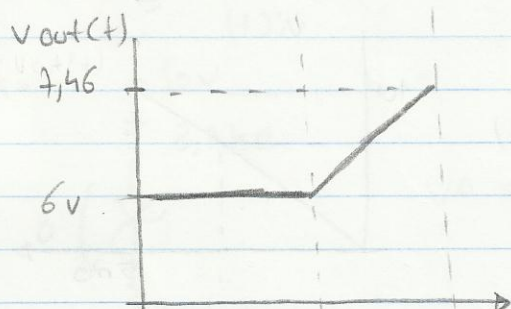

59.



(59.2)

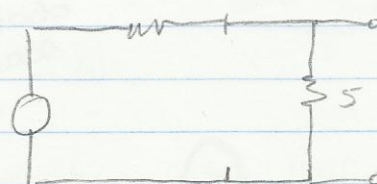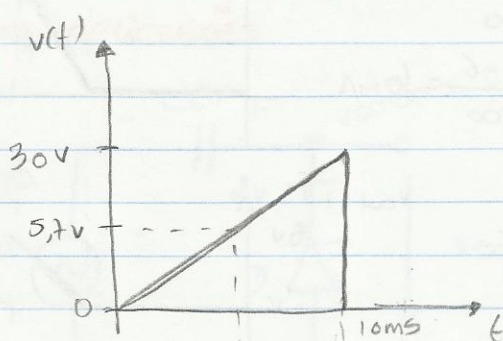

$$v_{out}(t) = 50 i(t)$$

$$i(t) = \frac{v_i(t)}{250}$$

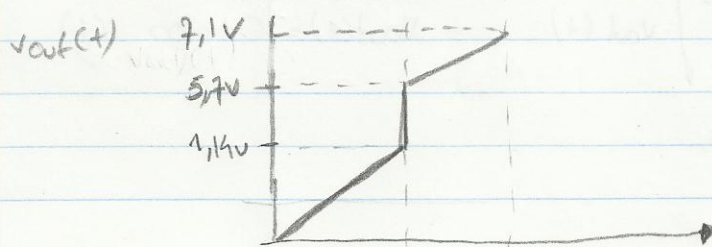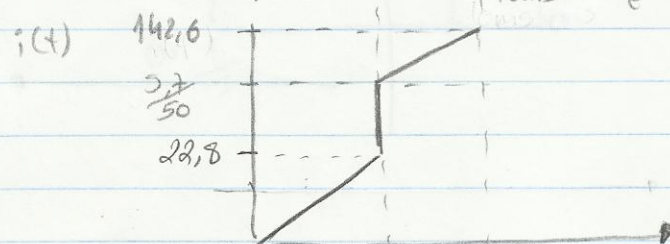
$$i_{\max} = \frac{5.7}{250} = 22.8 \text{ mA}$$



$$142 \times 50 = 7.1 \text{ V}$$

$$\begin{cases} 50i = 50i_0 + 5,7V \\ i_1 = i_0 + i \\ i_1 = \frac{v_1 - 50i}{200} \end{cases}$$

(2)

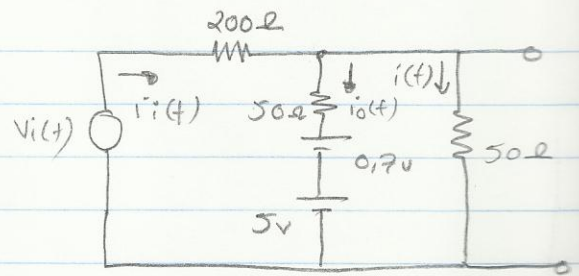

$$\begin{cases} v_1 = 30V \\ 50i = 50i_0 \times 5,7 \\ i_0 + i = \frac{30 - 50i}{200} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i = i_0 + \frac{5,7}{50} \\ i_0 + i_0 + \frac{5,7}{50} = \frac{30 - 50i_0 + 5,7}{200} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} 400i_0 + 50i_0 &= 30 + 5,7 + 4 \times 5,7 \\ 450i_0 &= 30 + 3 \times 5,7 \end{aligned} \right.$$


$$i_0 = \frac{12,9}{450}$$

$$i_0 = 28,6 \text{ mA}$$

$$i = 142,6 \text{ mA}$$


$$i_1 = 2,56 + 142,6$$

$$= 145,16 \text{ mA}$$

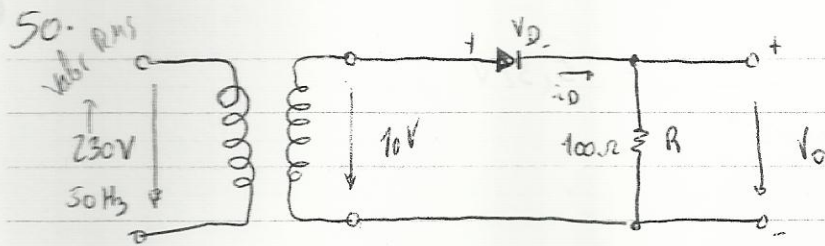

- Esboce as formas de onda da tensão e da corrente na carga (resistência R)

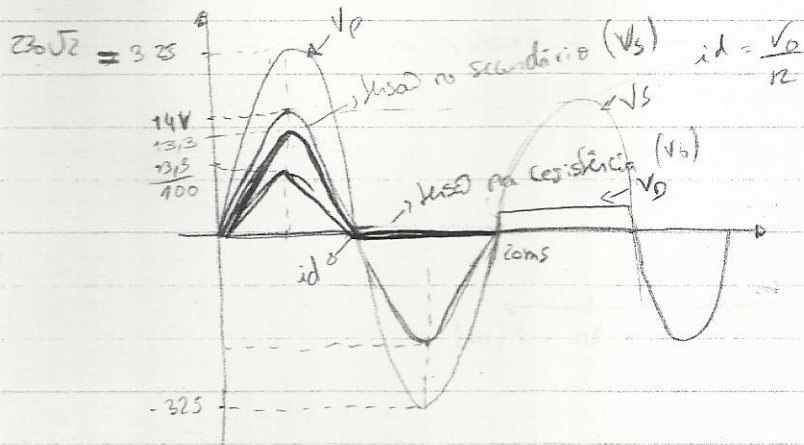Forma de onda da tensão e corrente no diodo.




- Qual a razão de transformação do transformador?

$$T = \frac{E_p}{E_s} = \frac{230}{10} = 23$$

- Vab: máximo da tensão e corrente na carga.

$$V_{max} = 13,3 \text{ V}$$
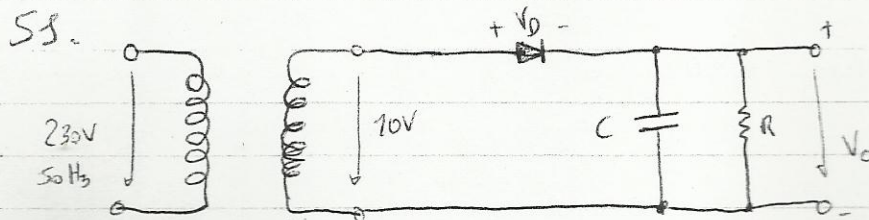
$$i_{max} = \frac{13,3}{100} = 0,133 \text{ A}$$




$$V_{Cmax} = 13,3 \text{ V}$$

$$V_{diode, max} = 13,3 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} V_D &= V_s - V_C \\ &= 14 - 13,3 \\ &= -0,7 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_{\text{ripple}} = \frac{V_{\text{máx}}}{\text{f.h.c}} = \frac{13,3}{50 \times 50 \times 1000 \times 10^{-6}} = 5,32 \text{ V}$$

53.

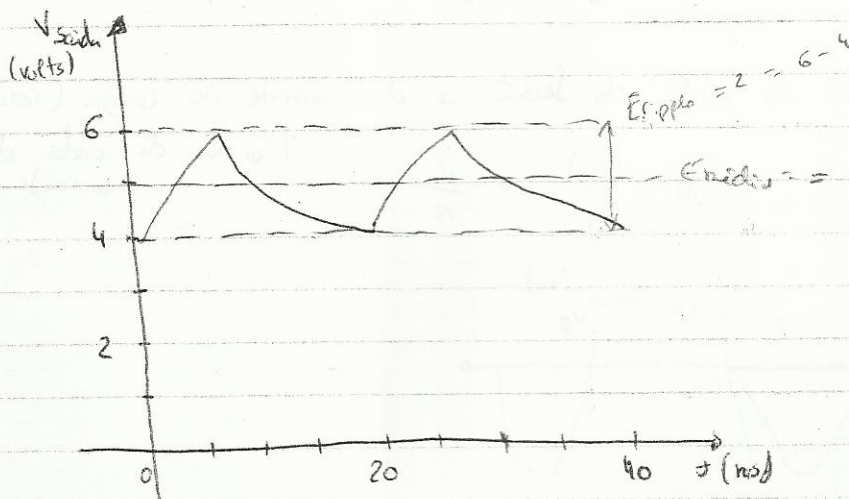

• tipo de sechificador utilizado na ponte de alimentação
Meia-onda.

• Valor eficaz da tensão no secundário do transformador
 $V_{\text{máx}} = 6 \text{ V}$ $V_{\text{ef}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 4,24 \text{ V}$

• Factor de "ripple" da ponte de alimentação?

$$\text{Factor ripple} = \frac{E_{\text{ripple}}}{E_{\text{medio}}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$