

$$0,5\Omega \leq R_C \leq 5\Omega$$

$$R_C = 0,5\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{0,5\Omega} &= \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ &= \frac{0,5}{50 + 0,5} \cdot 120 \\ &= 1,188V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{0,5\Omega} &= \frac{U_0}{R_i + R_C} \\ &= \frac{120}{50 + 0,5} \\ &= 2,376A \end{aligned}$$

$$R_C = 5\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{5\Omega} &= \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ &= \frac{5}{50 + 5} \cdot 120 \\ &= 10,909V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{5\Omega} &= \frac{U_0}{R_i + R_C} \\ &= \frac{120}{50 + 5} \\ &= 2,182A \end{aligned}$$

Aumentos relativos de tensão e de corrente quando R_C passa de $0,5\Omega$ para 5Ω :

$$\begin{aligned} \frac{U_{5\Omega} - U_{0,5\Omega}}{U_{0,5\Omega}} &= \frac{10,909 - 1,188}{1,188} = 8,183 = 818,3\% \\ \frac{I_{5\Omega} - I_{0,5\Omega}}{I_{0,5\Omega}} &= \frac{2,182 - 2,376}{2,376} = -0,082 = -8,2\% \end{aligned}$$

Aumentos relativos de tensão e de corrente quando R_C passa de 5Ω para $0,5\Omega$:

$$\begin{aligned} \frac{U_{0,5\Omega} - U_{5\Omega}}{U_{5\Omega}} &= \frac{1,188 - 10,909}{10,909} = -0,891 = -89,1\% \\ \frac{I_{0,5\Omega} - I_{5\Omega}}{I_{5\Omega}} &= \frac{2,376 - 2,182}{2,182} = 0,089 = 8,9\% \end{aligned}$$

- A fonte aproxima-se mais de uma **fonte ideal de corrente** do que de uma fonte ideal de tensão porque a variação relativa da corrente é menor.

$$25\Omega \leq R_C \leq 100\Omega$$

$$R_C = 25\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{25\Omega} &= \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ &= \frac{25}{50 + 25} \cdot 120 \\ &= 40V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{25\Omega} &= \frac{U_0}{R_i + R_C} \\ &= \frac{120}{25 + 50} \\ &= 1,6A \end{aligned}$$

$$R_C = 100\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{100\Omega} &= \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ &= \frac{100}{50 + 100} \cdot 120 \\ &= 80V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{100\Omega} &= \frac{U_0}{R_i + R_C} \\ &= \frac{120}{50 + 100} \\ &= 0,8A \end{aligned}$$

Aumentos relativos de tensão e de corrente quando R_C passa de 25Ω para 100Ω :

$$\begin{aligned} \frac{U_{100\Omega} - U_{25\Omega}}{U_{25\Omega}} &= \frac{80 - 40}{40} = 1,000 = 100,0\% \\ \frac{I_{100\Omega} - I_{25\Omega}}{I_{25\Omega}} &= \frac{0,8 - 1,6}{1,6} = -0,500 = -50,0\% \end{aligned}$$

Aumentos relativos de tensão e de corrente quando R_C passa de 100Ω para 25Ω :

$$\begin{aligned} \frac{U_{25\Omega} - U_{100\Omega}}{U_{100\Omega}} &= \frac{40 - 80}{80} = -0,500 = -50,0\% \\ \frac{I_{25\Omega} - I_{100\Omega}}{I_{100\Omega}} &= \frac{1,6 - 0,8}{0,8} = 1,000 = 100,0\% \end{aligned}$$

- A fonte aproxima-se igualmente mal de uma fonte ideal de corrente e de uma fonte ideal de tensão.

$$400\Omega \leq R_C \leq 500\Omega$$

$$R_C = 400\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{400\Omega} &= \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ &= \frac{400}{50 + 400} \cdot 120 \\ &= 106,667V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{400\Omega} &= \frac{U_0}{R_i + R_C} \\ &= \frac{120}{50 + 400} \\ &= 0,267A \end{aligned}$$

$$R_C = 500\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{500\Omega} &= \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ &= \frac{500}{50 + 500} \cdot 120 \\ &= 109,091V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{500\Omega} &= \frac{U_0}{R_i + R_C} \\ &= \frac{120}{50 + 500} \\ &= 0,218A \end{aligned}$$

Aumentos relativos de tensão e de corrente quando R_C passa de 400Ω para 500Ω :


$$\begin{aligned} \frac{U_{500\Omega} - U_{400\Omega}}{U_{400\Omega}} &= \frac{109,091 - 106,667}{106,667} = 0,023 = 2,3\% \\ \frac{I_{500\Omega} - I_{400\Omega}}{I_{400\Omega}} &= \frac{0,218 - 0,267}{0,267} = -0,184 = -18,4\% \end{aligned}$$

Aumentos relativos de tensão e de corrente quando R_C passa de 500Ω para 400Ω :


$$\begin{aligned} \frac{U_{400\Omega} - U_{500\Omega}}{U_{500\Omega}} &= \frac{106,667 - 109,091}{109,091} = -0,022 = -2,2\% \\ \frac{I_{400\Omega} - I_{500\Omega}}{I_{500\Omega}} &= \frac{0,267 - 0,218}{0,218} = 0,225 = 22,5\% \end{aligned}$$

- A fonte aproxima-se mais de uma **fonte ideal de tensão** do que de uma fonte ideal de corrente porque a variação relativa da tensão é menor.

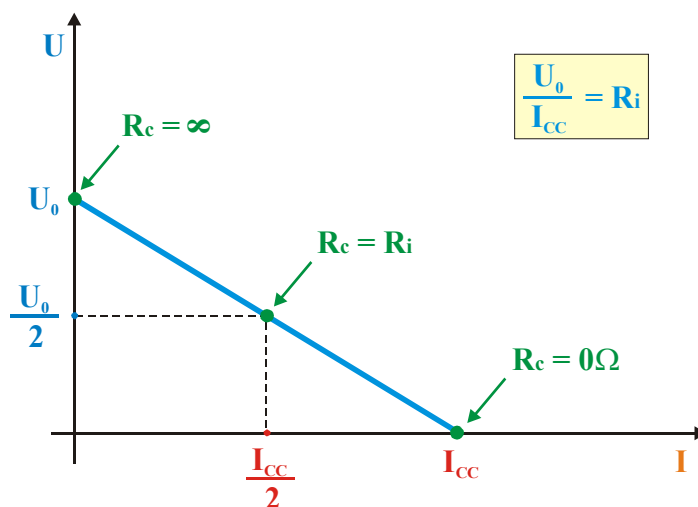18.3 Potência Máxima ($P_{\text{Máx}}$) em Jogo numa Resistência (R_C) Alimentada por uma Fonte Linear de Energia



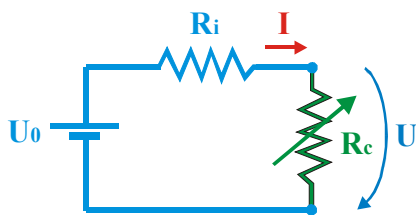Usando o Equivalente de Thévenin (também se poderia usar o Equivalente de Norton...):



$$\begin{cases} U = \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \\ I = \frac{U_0}{R_i + R_C} \end{cases}$$

$$P = U \cdot I = \frac{R_C}{R_i + R_C} \cdot U_0 \cdot \frac{U_0}{R_i + R_C} = \frac{R_C}{(R_i + R_C)^2} \cdot U_0^2$$

$$\frac{dP}{dR_C} = \frac{(R_i + R_C)^2 - 2 \cdot R_C \cdot (R_i + R_C)}{(R_i + R_C)^4} \cdot U_0^2 = \frac{R_i - R_C}{(R_i + R_C)^3} \cdot U_0^2$$

$$\frac{dP}{dR_C} = 0 \Rightarrow R_C = R_i$$

$$R_C < R_i \Rightarrow \frac{dP}{dR_C} > 0$$

$$R_C > R_i \Rightarrow \frac{dP}{dR_C} < 0$$

Conclusão: a **potência em R_C é máxima** quando **$R_C = R_i$**



Se **$R_C = R_i$** então

$$\begin{cases} U = \frac{R_i}{R_i + R_i} \cdot U_0 = \frac{U_0}{2} \\ I = \frac{U_0}{R_i + R_i} = \frac{U_0}{2 \cdot R_i} = \frac{I_{CC}}{2} \\ P_{\text{Máx}} = U \cdot I = \frac{U_0}{2} \cdot \frac{I_{CC}}{2} = \frac{U_0 \cdot I_{CC}}{4} \end{cases}$$

Como $R_i = \frac{U_0}{I_{CC}}$ então

$$P_{\text{Máx}} \frac{U_0 \cdot I_{CC}}{4} = \frac{R_i \cdot I_{CC}^2}{4} = \frac{U_0^2}{4R_i}$$

Demonstração geométrica...

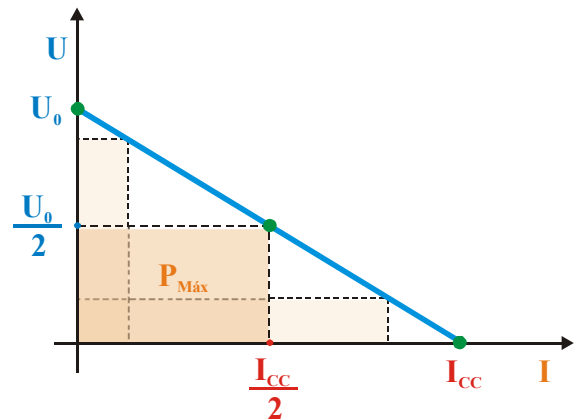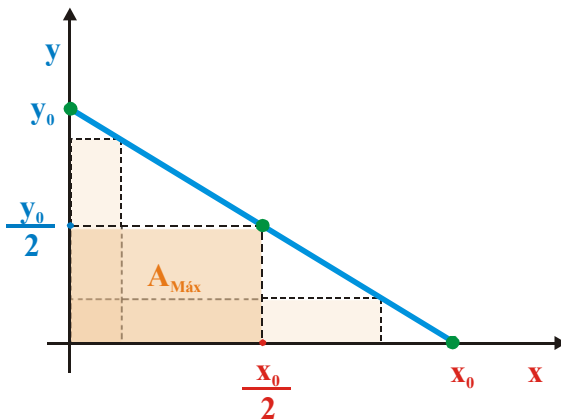

$$\begin{cases} A = x \cdot y \\ y = y_0 - \frac{y_0}{x_0} \cdot x \end{cases} \Rightarrow A = y_0 \cdot x - \frac{y_0}{x_0} \cdot x^2$$

$$\frac{dA}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow y_0 - 2 \cdot \frac{y_0}{x_0} \cdot x = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{x_0}{2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{y_0}{2}$$

$$x < \frac{x_0}{2} \Rightarrow y_0 - 2 \cdot \frac{y_0}{x_0} \cdot x > 0$$

$$x > \frac{x_0}{2} \Rightarrow y_0 - 2 \cdot \frac{y_0}{x_0} \cdot x < 0$$

Conclusão: o **valor máximo de A** ocorre no ponto de coordenadas

$$\begin{cases} x = \frac{x_0}{2} \\ y = \frac{y_0}{2} \end{cases}$$

O **valor máximo de A** é dado por

$$A_{\text{Máx}} = \frac{x_0}{2} \cdot \frac{y_0}{2} = \frac{x_0 \cdot y_0}{4}$$

$$\begin{cases} P = U \cdot I \\ U = U_0 - \frac{U_0}{I_{cc}} \cdot I \end{cases} \Rightarrow P = U_0 \cdot I - \frac{U_0}{I_{cc}} \cdot I^2$$

$$\frac{dP}{dI} = 0$$

$$\Rightarrow U_0 - 2 \cdot \frac{U_0}{I_{cc}} \cdot I = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{I_{cc}}{2}$$

$$\Rightarrow U = \frac{U_0}{2}$$

$$I < \frac{I_{cc}}{2} \Rightarrow U_0 - 2 \cdot \frac{U_0}{I_{cc}} \cdot I > 0$$


$$I > \frac{I_{cc}}{2} \Rightarrow U_0 - 2 \cdot \frac{U_0}{I_{cc}} \cdot I < 0$$

Conclusão: o **valor máximo de P** ocorre no ponto de coordenadas


$$\begin{cases} I = \frac{I_{cc}}{2} \\ U = \frac{U_0}{2} \end{cases}$$

O **valor máximo de P** é dado por


$$P_{\text{Máx}} = \frac{I_{cc}}{2} \cdot \frac{U_0}{2} = \frac{I_{cc} \cdot U_0}{4}$$

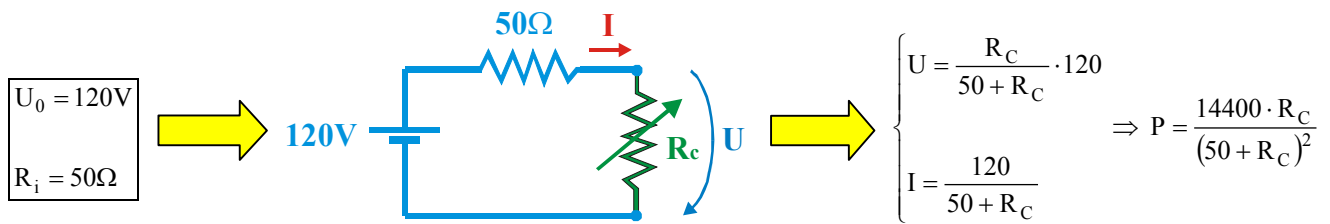Exemplo:

$$P = f(R_c)$$

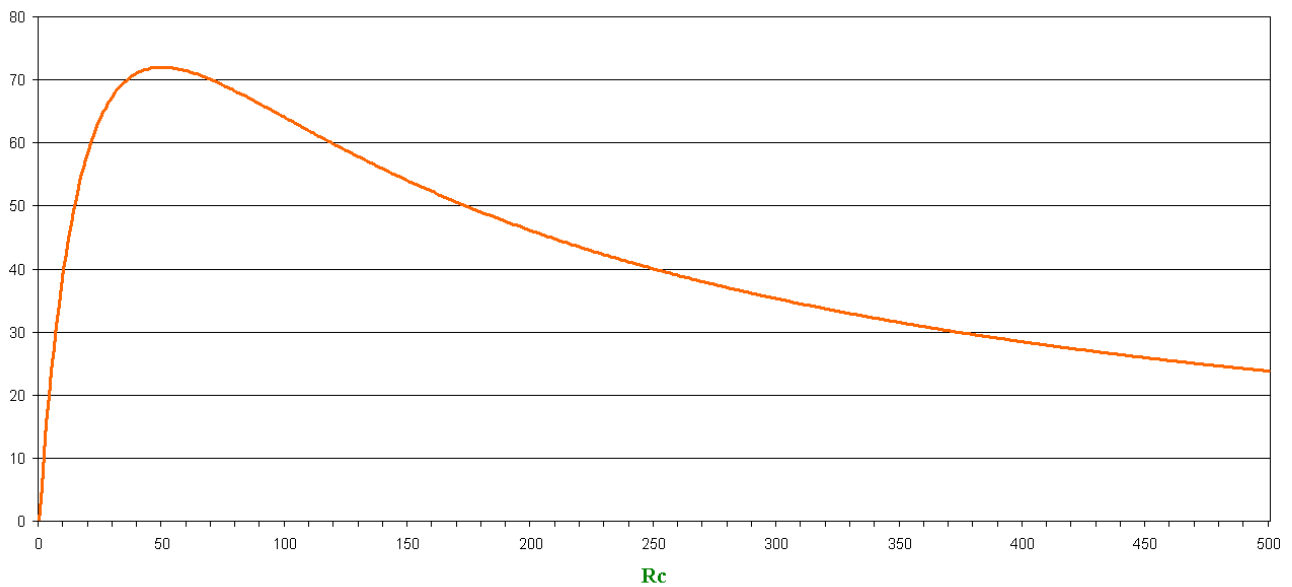

Nem sempre é desejável que seja máxima a potência em jogo numa carga resistiva!

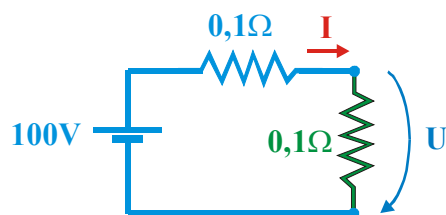Exemplo:

$$U = \frac{0,1}{0,1 + 0,1} \cdot 100 = 50V \quad (\text{apenas metade de } 100V)$$

$$I = \frac{100}{0,1 + 0,1} = 500A \quad (!...)$$


19. Circuitos com Resistências, Bobinas e Condensadores

Resistência Ideal




R - Resistência eléctrica

Unidade: ohm (Ω)

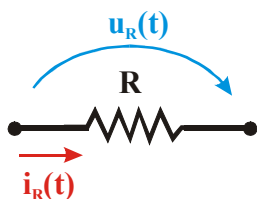

Lei de Ohm: $u_R(t) = R \cdot i_R(t)$

Para um condutor eléctrico:

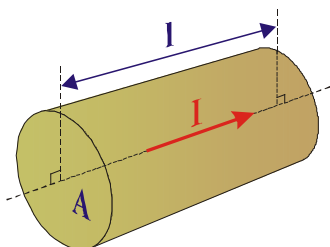

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

R [Ω] – Resistência eléctrica do condutor

ρ [$\Omega \cdot m$] – Resistividade do material condutor

l [m] – Comprimento do condutor


A [m²] – Área da secção recta transversal do condutor

Bobina Ideal




L - Coeficiente de auto-indução

Unidade: henry (H)

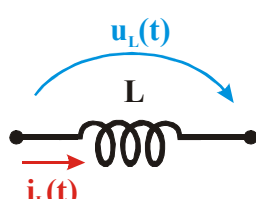

$$u_L(t) = L \cdot \frac{d[i_L(t)]}{dt}$$

Para um solenóide:

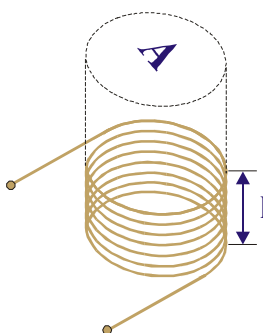

$$L = \mu \cdot \frac{N^2 \cdot A}{l}$$

L [H] – Coeficiente de auto-indução do solenóide


μ [H·m⁻¹] – Permeabilidade (absoluta, não relativa) do material do núcleo (ar, no exemplo da figura)

N – Número de espiras do solenóide

A [m²] – Área da secção recta transversal do solenóide


l [m] – Comprimento do solenóide

Condensador Ideal

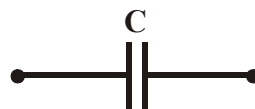


C - Capacidade

Unidade: farad (F)

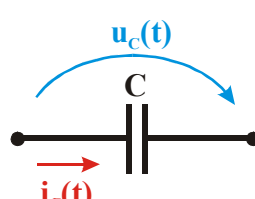

$$i_C(t) = C \cdot \frac{d[u_C(t)]}{dt}$$

Para um condensador de placas paralelas:

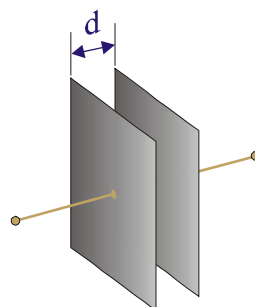

$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$$

C [F] – Capacidade do condensador

ϵ [F·m⁻¹] – Permittividade (absoluta, não relativa) do dieléctrico existente entre as placas (ar, no exemplo da figura)

A [m²] – Área da sobreposição das placas do condensador (área de cada placa, no caso de as placas serem iguais e estarem alinhadas uma com a outra)

d [m] – Distância existente entre as placas do condensador