
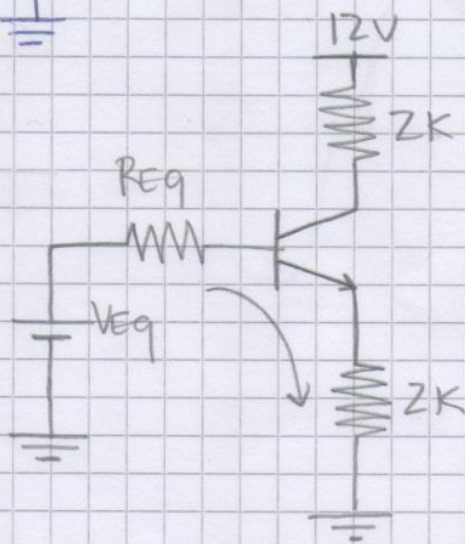


24/01/2013 - Aula Teórica

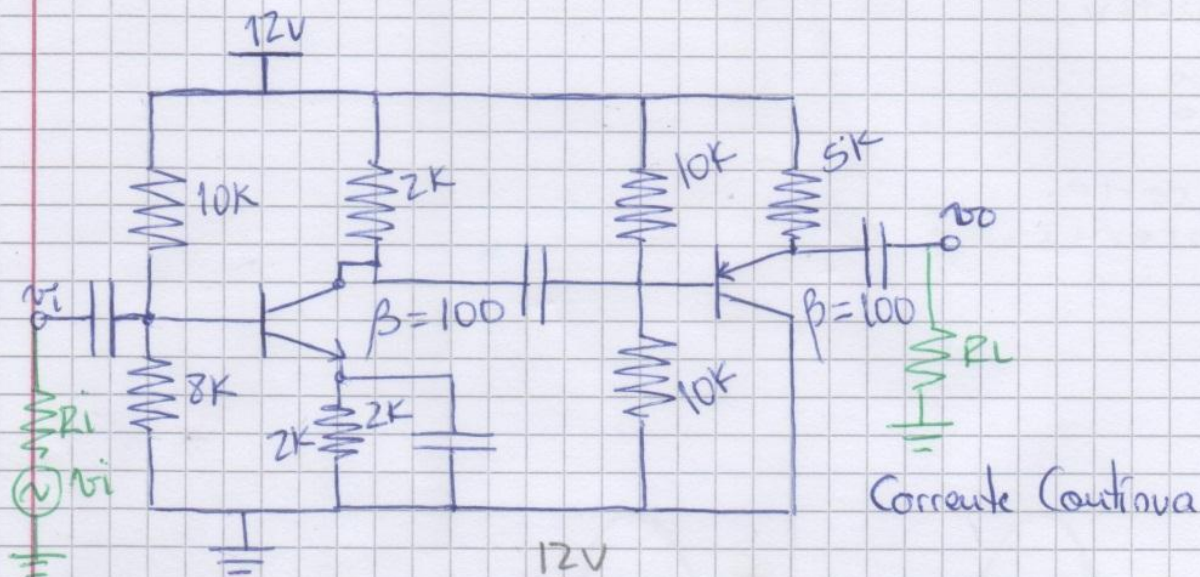

$$R_{eq} = 10K \parallel 5K$$

$$R_{eq} = 4444,4 \Omega$$

$$V_{eq} = 12 \times \frac{8K}{8K + 10K}$$

$$= 5,33V$$

$$V_{eq} - R_{eq} I_B - 0,7 - 2K I_E = 0$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 101 I_B$$

$$5,33 - 4444,4 I_B - 0,7 - 2000 \times 101 I_B = 0$$

$$I_B = 22,4 \mu A$$


$$I_C = \beta I_B = 2,24 mA$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 2,27 mA$$

$$V_C = 12 - 2K I_C = 7,51V$$

$$V_E = 2K I_E = 4,54V$$

$$V_B = V_E + 0,7 = 5,24 \text{ V}$$

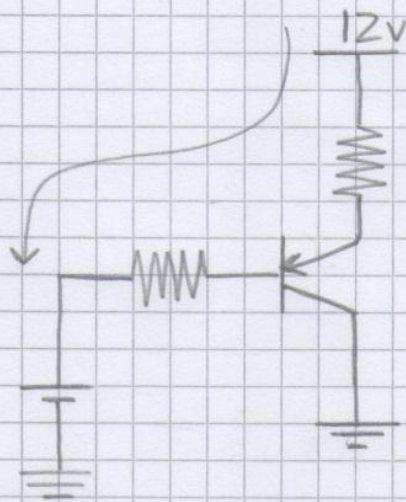

$$R_{eq} = 10\text{k} \parallel 10\text{k} = 5\text{k} \Omega$$

$$V_{eq} = 12 \frac{10\text{k}}{10\text{k} + 10\text{k}} = 6\text{V}$$

$$12 - 5\text{k}I_E - 0,7 - R_{eq}I_B - V_{eq} = 0$$

$$I_E = 101I_B$$

$$I_B = 50 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 5\text{mA}$$


$$I_E = (\beta + 1)I_B = 5,05\text{mA}$$

$$V_E = 12 - 5\text{k}I_E = 6,95\text{V}$$

$$V_B = V_E - 0,7 = 6,25\text{V}$$

$$V_C = 0$$

Corrente Alternada

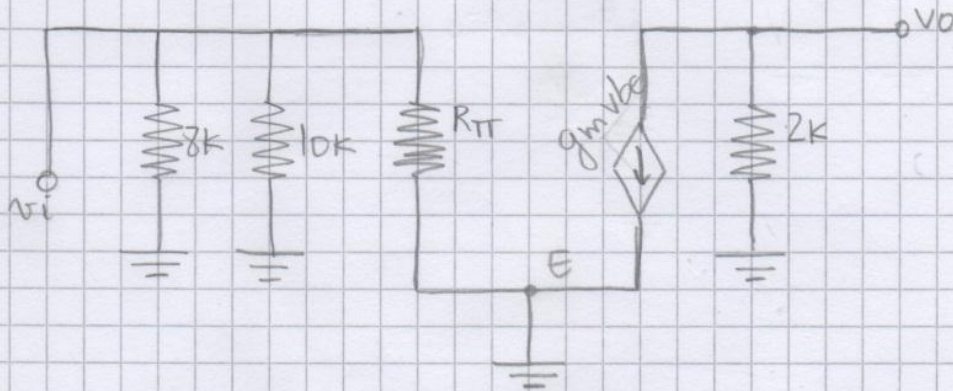

$$R_{\pi} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{26\text{mV}}{22,4\mu\text{A}}$$

$$R_{\pi} = 1158 \Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2,24\text{mA}}{26\text{mV}} = 86,3\text{mA/V}$$

$$Z_i = 10\text{k} \parallel 8\text{k} \parallel R_{\pi}$$

$$Z_i = 919 \Omega$$

Z_0 calcula-se com $v_i = 0$

$$v_{BE} = 0$$

$$g_m v_{BE} = 0$$

$$Z_0 = 2K\Omega$$


$$v_o = -g_m v_{BE} \times 2K$$

$$v_o = -86,3 \times v_i \times 2K$$

$$v_o = -172,6 v_i$$

$$A_v = -172,6$$

ganho

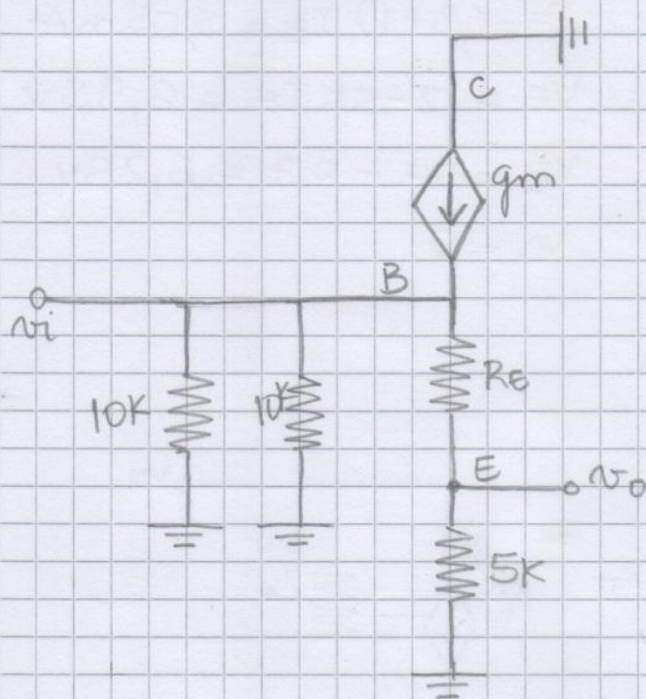

$$R_E = \frac{V_T}{I_E} = \frac{26m}{5,05m}$$

$$= 5,14\Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 192,3mA/V$$

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i}$$

$$Z_i = 10K \parallel 10K \parallel (R_E + 5K)(\beta + 1)$$

$$Z_i = 4765,3\Omega$$


Z_0 calcula-se com $v_i = 0$

$$Z_0 = R_E \parallel 5K$$

$$Z_0 = 5,12\Omega$$

$$v_o = v_i \frac{5K}{5K + R_E} = 0,99 v_i$$

$$A_v = 0,99$$

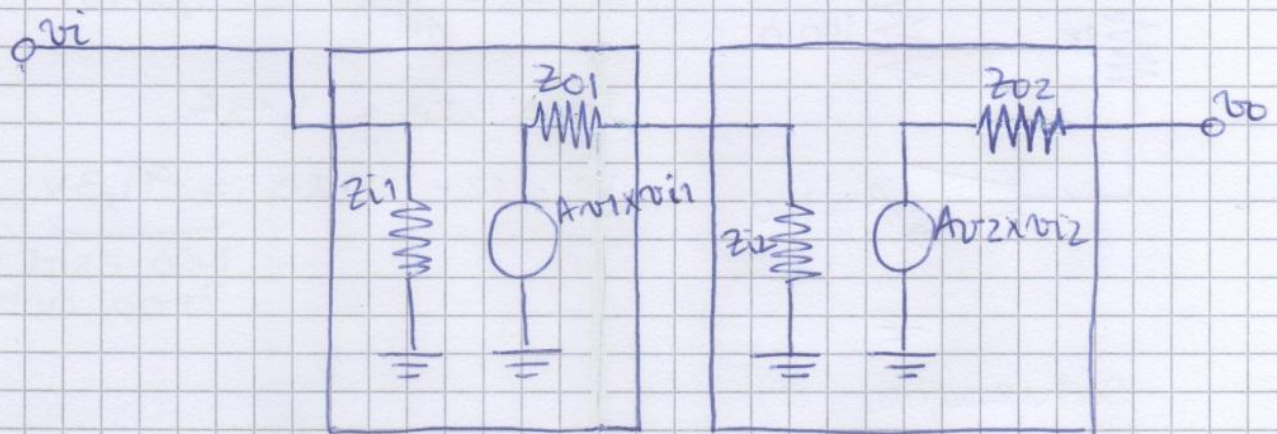

$$v_{i2} = A_{v1} \cdot \frac{v_{i1} \times Z_{i2}}{Z_{o1} + Z_{i2}} = -172,6 \times v_{i1} \times \frac{4765}{2000 + 4765}$$

$$v_{i2} = -121,6 v_i$$

$$v_o = A_{v2} v_{i2}$$

$$v_o = 0,99 \times (-121,6) v_{i1}$$

$$v_o = -120,4 v_i$$


Amplificador Total


$$Z_i = 4765 \Omega$$

$$Z_o = 5,1 \Omega$$

$$A_v = -120,4$$

ganho

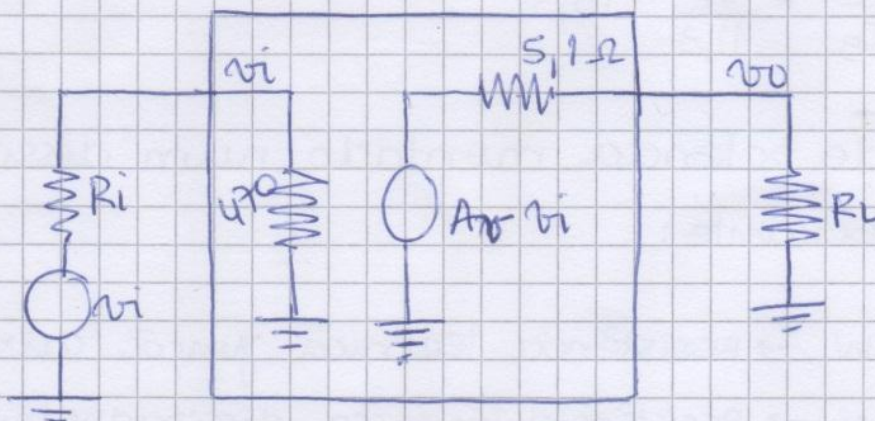

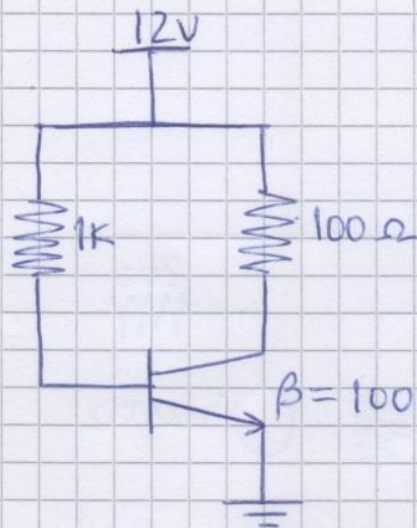

Super zona Activa

$$12 - 1kI_B - 0,7 = 0$$


$$I_B = \frac{12 - 0,7}{1k} = 11,3 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 1,13 \text{ A}$$

$$V_C = 12 - 100 I_C = -9,3 \text{ V}$$

Não está na zona activa

Saturação

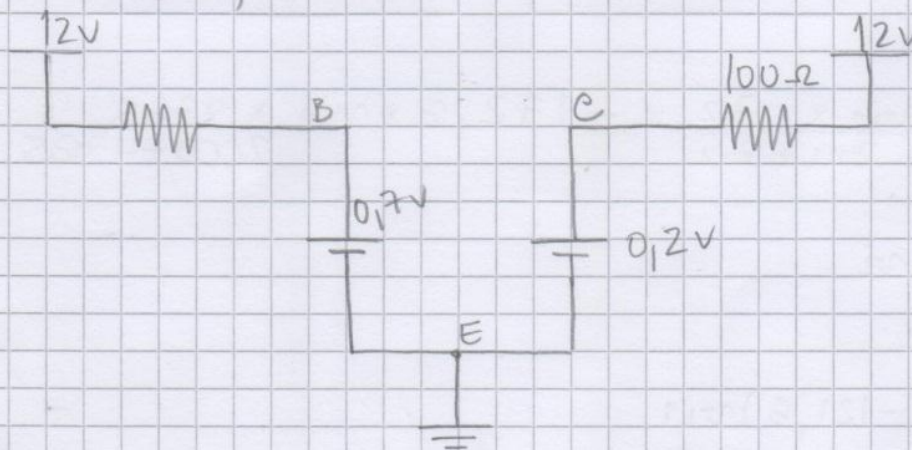

$$V_B = 0,7 \text{ V}$$

$$V_C = 0,2 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{12 - 0,7}{1k} = 11,3 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{12 - 0,2}{100} = 118 \text{ mA}$$

$$\beta_{\text{forçado}} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{118}{11,3} = 10,4$$

Sat. Forte

$$\beta_{\text{forçado}} \leq \frac{\beta}{10}$$

Transistor de potência montado num dissipador
Dados de fabricante:

$\theta_{JE} = 20^\circ\text{C/W} \rightarrow$ Resistência térmica junção/caixa

$\theta_{SA} = 6^\circ\text{C/W} \rightarrow$ Resistência térmica dissipador/ambiente

Com um termómetro medi:

$$T_A = 25^\circ\text{C}$$

$$T_S = 60^\circ\text{C}$$


$$T_C = 70^\circ\text{C}$$

Calcular:

θ_{cs} - Resist. térmica caixa / dissipador

T_s - Temperatura da junção

P_D - Potência dissipada

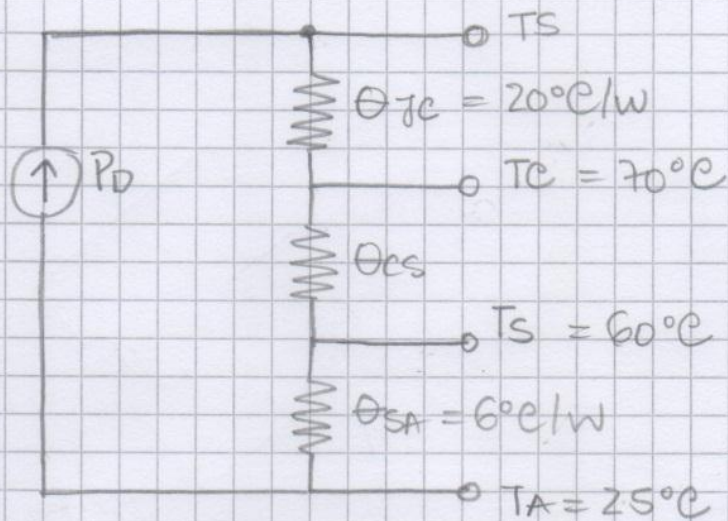

$$I = \frac{V}{R}$$

$$P_D = \frac{T_s - T_A}{\theta_{sa}} = \frac{60 - 25}{6} = 5,83 \text{ W}$$

$$P_D = \frac{T_c - T_s}{\theta_{cs}} \Rightarrow \overset{\theta_{cs} =}{\frac{70 - 60}{5,83}} = 1,71^\circ\text{C/W}$$

$$P_D = \frac{T_j - T_c}{\theta_{jc}} = T_j = 20 \times 5,83 + 70 = 187^\circ\text{C}$$