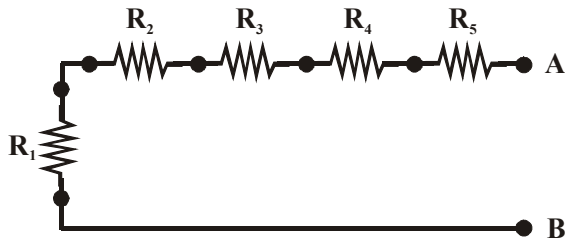


8. Série Eléctrica e Paralelo Eléctrico

Dois componentes estão **em série** quando são atravessados pela **mesma corrente**.




R_1 , R_2 , R_3 , R_4 e R_5 estão em série, relativamente aos terminais A e B.

R_{AB} (resistência medida entre os terminais A e B) é **superior à maior das resistências**, e aumenta se se colocar mais alguma resistência em série com as outras.

$$R_{AB} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = \sum_{i=1}^5 R_i$$

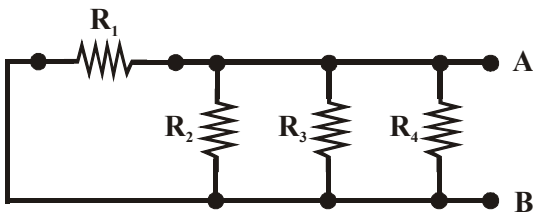Dois componentes estão **em paralelo** quando estão submetidos à **mesma tensão**.




R_1 , R_2 , R_3 e R_4 estão em paralelo, relativamente aos terminais A e B.

R_{AB} (resistência medida entre os terminais A e B) é **inferior à menor das resistências**, e diminui se se colocar mais alguma resistência em paralelo com as outras.

$$R_{AB} = R_1 // R_2 // R_3 // R_4$$

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{R_i}$$

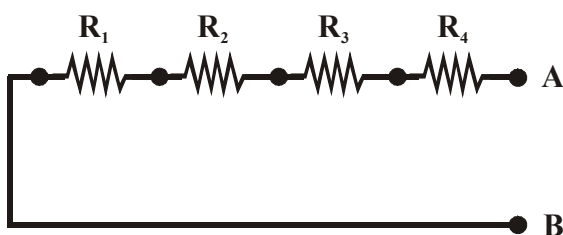
- Dois componentes em série podem não ter nenhum terminal comum.



R_1 e R_4 estão em série, relativamente aos terminais A e B, mas não possuem nenhum terminal comum.

$$R_{AB} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

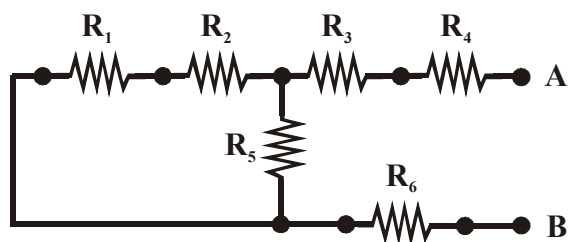- Dois componentes com um terminal comum podem não estar em paralelo e também não estar em série.




Relativamente aos terminais A e B:

- R_1 está em série com R_2
- R_3 está em série com R_4 e com R_6
- R_2 não está nem em série nem em paralelo com R_3
- R_2 não está nem em série nem em paralelo com R_5
- R_5 não está nem em série nem em paralelo com R_6
- R_5 está em paralelo com a série formada por R_1 e R_2
- O paralelo de R_5 com a série formada por R_1 e R_2 está em série com R_3 , R_4 e R_6 .

$$R_{AB} = [(R_1 + R_2) // R_5] + R_3 + R_4 + R_6$$

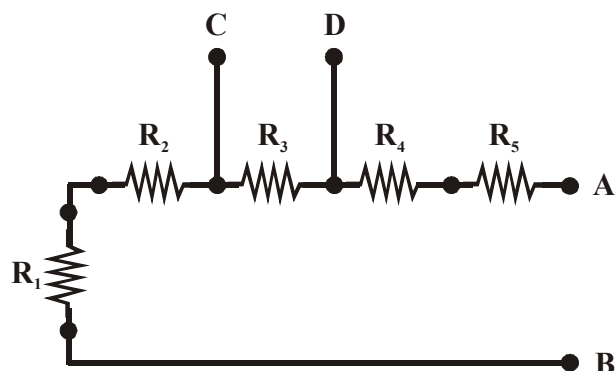- A associação existente entre dois ou mais componentes de um circuito depende dos terminais considerados.



R_{AB} é a resistência medida entre os terminais A e B quando todos os outros terminais estão em aberto.

R_{CD} é a resistência medida entre os terminais C e D quando todos os outros terminais estão em aberto.

R_{AD} é a resistência medida entre os terminais A e D quando todos os outros terminais estão em aberto.

R_{BC} é a resistência medida entre os terminais B e C quando todos os outros terminais estão em aberto.

Relativamente aos terminais A e B (terminais C e D em aberto), todas as resistências estão em série.

$$R_{AB} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5$$

Relativamente aos terminais C e D (terminais A e B em aberto), R_1 , R_2 , R_4 e R_5 estão em série com um circuito aberto, logo não são atravessadas por nenhuma corrente. Uma corrente que entre pelo terminal C e saia pelo terminal D só passa por R_3 .

$$R_{CD} = R_3$$

Relativamente aos terminais A e D (terminais B e C em aberto):

- R_4 está em série com R_5 .
- R_1 , R_2 e R_3 estão em série com um circuito aberto, logo não são atravessadas por nenhuma corrente.

$$R_{AD} = R_4 + R_5$$

Relativamente aos terminais B e C (terminais A e D em aberto):

- R_1 está em série com R_2 .
- R_3 , R_4 e R_5 estão em série com um circuito aberto, logo não são atravessadas por nenhuma corrente.

$$R_{BC} = R_1 + R_2$$

Uma **fonte ideal de tensão**:

- pode estar **em vazio** (ou seja, colocada em série com um circuito aberto), sendo atravessada por uma **corrente nula**;
- **não pode ser curto-circuitada com um condutor ideal** (ou seja, colocada em paralelo com um condutor ideal);
- pode ser colocada **em série com uma ou mais fontes ideais de tensão**, independentemente dos valores das tensões das outras fontes;
- **só pode** ser colocada **em paralelo** com outra fonte ideal de tensão que possua uma **tensão de igual valor** entre os seus terminais.

Uma **fonte ideal de corrente**:

- pode ser **curto-circuitada com um condutor ideal**, possuindo uma **tensão nula** entre os seus terminais;
- **não pode estar em vazio**;
- pode ser colocada **em paralelo com uma ou mais fontes ideais de corrente**, independentemente dos valores das correntes das outras fontes;
- **só pode** ser colocada **em série** com outra fonte ideal de corrente que debite uma **corrente de igual valor**;
- apresenta entre os seus terminais uma **tensão** cujos **sentido e valor dependem do circuito alimentado pela fonte**.

Dualidade...

Tensão	Série	Em vazio
Corrente	Paralelo	Em curto-circuito