Universidade do Minho - Conselho de Cursos de Engenharia

Unidade curricular de Teoria dos Sistemas

Mestrado Integrado em Engenharia das Comunicações

Exame de recurso 17/07/08

APRESENTAR AS RESPOSTAS PELA ORDEM DAS PERGUNTAS

Ano lectivo de 2007/08

Nº:

Pág. 1

PARTE 1 – Grupo 1 de perguntas

- 1.1 Qual a diferença entre modelos estruturais e modelos comportamentais?
- 1.3. Enunciar as 3 finalidades de um modelo comportamental indicadas nos ETS.
- 1.4. Um sistema é descrito pelo seguinte modelo:

$$y(k) - 0.5y(k-1) = u(k)$$
.

Represente em gráfico a evolução de y(0) a y(4) nas seguintes condições:

$$\begin{cases} y(-1) = 0; \\ k \in [0, 3] \rightarrow u(k) = 1. \end{cases}$$

O modelo é dinâmico ou estático? Causal ou não-causal? Justificar as respostas.

- 1.5. Determinar se o modelo $y(t) = \int_{0}^{t} 4u(\tau)d\tau$, em que $y \notin a$ variável de saída e $u \notin a$ variável de entrada é linear ou não.
- 1.6. Realizar a representação em diagrama de blocos do seguinte modelo: y''(t) + 5y'(t) + 100y(t) = 80u(t)

PARTE 1 - Grupo 2 de perguntas

- 1.7 Qual a diferença entre 'parâmetros no sentido lato' e 'parâmetros no sentido estrito'?
- 1.8 Que passos comporta o processo de validação de um modelo comportamental para uma situação específica?

f(t)		F(s)
$\delta(t)$	$\stackrel{\mathcal{L}}{\longrightarrow}$	1
$\frac{1}{(m-1)!}t^{m-1}e^{s_it}$	$\stackrel{\mathcal{L}}{\longrightarrow}$	$\frac{1}{(s-s_i)^m}$

$$|G|_{dB} = 20\log_{10} G$$

Universidade do Minho - Conselho de Cursos de Engenharia

Unidade curricular de Teoria dos Sistemas

Mestrado Integrado em Engenharia das Comunicações

Pág. 2

Exame de recurso 17/07/08


APRESENTAR AS RESPOSTAS PELA ORDEM DAS PERGUNTAS

Nº:

Ano lectivo de 2007/08

PARTE 2 – Grupo 1 de perguntas

2.1 Considerar o seguinte circuito:

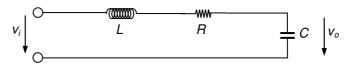

- a) A partir das impedâncias em s, $Z_L(s) = Ls$; $Z_R(s) = R$; $Z_C(s) = \frac{1}{Cs}$, mostrar que a sua função de transferência é $\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1/(LC)}{s^2 + (R/L)s + 1/(LC)}$
- b) Seja L = 50 mH, R = 2.5 Ω e C = 50 mF (estes valores foram escolhidos não por corresponderem a uma aplicação concreta, mas para manter as contas simples). Determinar a expansão em fracções parciais da transformada da resposta, $V_o(s)$, a uma entrada $v_i(t)$ em degrau unitário, para este conjunto de valores de L, R e C.
- c) Indicar na expansão da transformada da resposta, as fracções que são *transformadas de modos próprios* e as fracções que são *transformadas de modos provocados pela entrada*.
- d) Esboçar o gráfico da resposta $v_o(t)$.
- e) Indicar, justificando, se o circuito tem regime permanente. Se o circuito tiver regime permanente, calcular o ganho em regime permanente ao degrau a partir da função de transferência.
- 2.2 Para os seguintes sistemas: indicar se a resposta ao impulso de Dirac é i) ilimitada, ii) limitada e tende para 0, iii) limitada mas não tende para 0; e como consequência classificar a sua estabilidade.

Sistema	Resposta impulsional	Classificação estabilidade
$H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$		
$H(s) = \frac{10}{s^2 + 9}$		
$H(s) = \frac{10}{\left(s^2 + 10\right)^2}$		
$H(s) = \frac{2}{s^2 - s + 6}$		

2.3 Traçar o diagrama assimptótico de Bode de módulo (magnitude em dB) para o circuito $\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = 1000 \frac{s(s+10)}{(s+100)^2(s+1000)^2} \,.$

A partir do diagrama traçado, determine a amplitude da sinusóide de saída em regime permanente, quando na entrada é aplicada uma sinusóide de amplitude igual a 1 volt e frequência w = 400 rad/s.

PARTE 2 – Grupo 2 de perguntas

- 2.4 Estabelecer o diagrama de Bode de fase para o circuito em 2.3.
- 2.5 Porque é que a resposta em frequências de um modelo só é bem definida se o modelo for estritamente estável?